

## Laboratorio #06

Este laboratorio será trabajado de forma individual y se entregará de forma digital de acuerdo a la fecha de entrega en Canvas. Haga los ejercicios **SIN** usar una calculadora (a menos que se le indique lo contrario). Deberá identificar su entrega con su nombre, carné y sección.

### Ejercicio 01

Implemente la siguiente Máquina de Estados Finitos


 


Figure 1: Diagrama Ejercicio 01

Su solución debe incluir:

1. Caja Negra

 


2. Tabla de transiciones de estado sin codificar

ACTUAL	A	B	SIGUIENTE
S0	0	0	S0
S0	0	1	S0
S0	1	0	S1
S0	1	1	S1
S1	0	0	S0
S1	0	1	S0
S1	1	0	S2
S1	1	1	S2
S2	0	0	S0
S2	0	1	S0
S2	1	0	S0
S2	1	1	S2














3. Tabla de transiciones de estado codificada

S1	S0	A	B	S1'	S0'
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1
0	0	1	1	0	1
0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	0
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	1	0

4. Screenshots de Logic Friday resolviendo las tablas


Logic Friday
—
□
✕

File
Operation
Truthtable
Equation
Gates
View
Help

Funci...	Inputs	Outputs	True	False	DC	PI
S1F-S0F	4	2	3, 2	9, 10	4, 4	Unmini..
<div> <div>&lt;</div> <div></div> <div>&gt;</div> </div>						

S1	S0	A	B	=>	S1F	S0F
0	0	1	0			1
0	0	1	1			1
0	1	0	1		1	
0	1	1	1		1	
1	0	1	1		1	
1	1	0	0		X	X
1	1	0	1		X	X
1	1	1	0		X	X
1	1	1	1		X	X

Entered by truthtable:


$S1F = S1' S0 A' B +$   
 $S1' S0 A B + S1 S0' A$   
 $B;$   
 $S0F = S1' S0' A B' +$   
 $S1' S0' A B;$

5. Ecuaciones booleanas

$$S1f = S0 B + S1 A B;$$


$$S0f = S1' S0' A$$

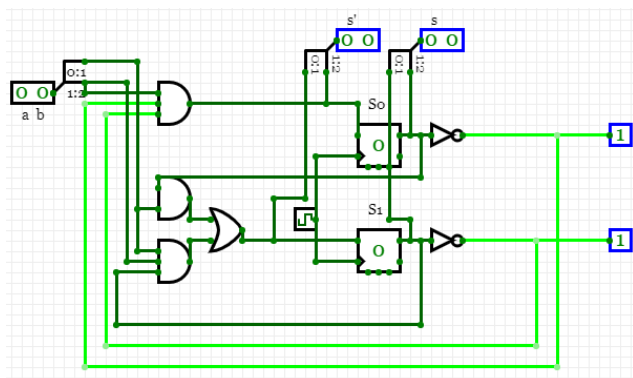6. Implementación completa en CircuitVerse.


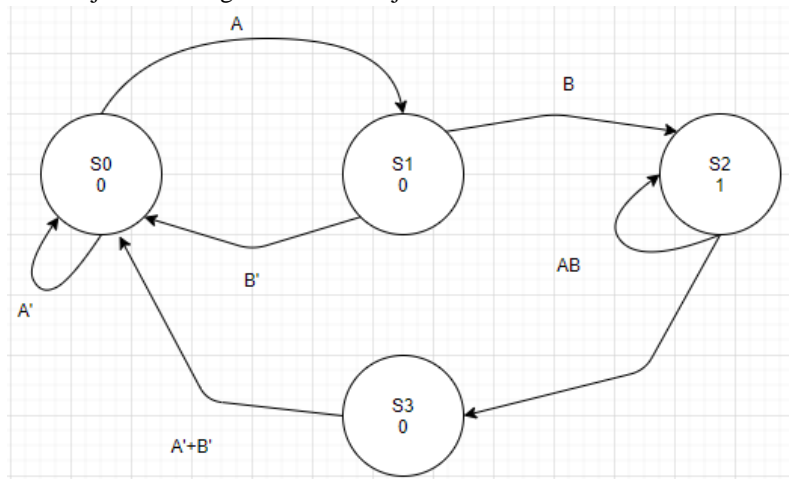
## Ejercicio 02

Re-dibuje el diagrama del Ejercicio 01 como una FSM de Moore. Únicamente haga el diagrama.



### Ejercicio 03


Diseñe una FSM de Moore que represente un contador Gray de 3 bits módulo 8. Un contador cambia de valor en el flanco de reloj. La escala de Gray tiene la característica que sólo cambia un bit a la vez. Un contador módulo  $N$  cuenta de 0 hasta  $N-1$  y luego vuelve a empezar. El conteo debe ser de la siguiente forma:

Número	Código Gray
0	000
1	001
2	011
3	010
4	110
5	111
6	101
7	100


Adicionalmente su contador debe tener una entrada de 1 bit (*UP/DOWN*) que indique la dirección de conteo (hacia arriba o hacia abajo). Si la entrada = 1 entonces el contador aumenta. Si es 0 entonces el contador disminuye.

Su solución debe incluir:

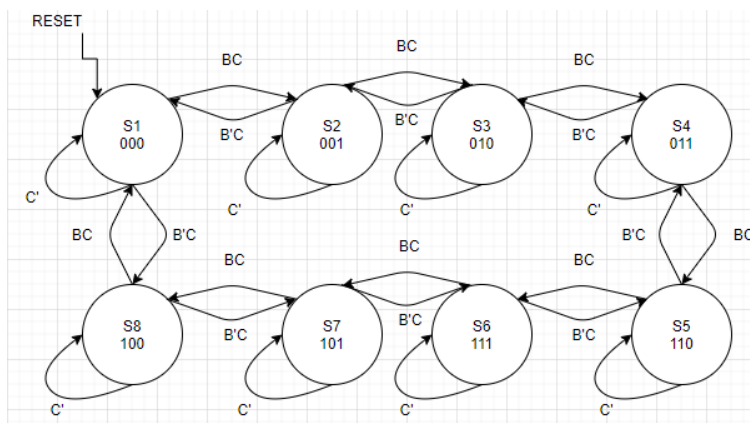1. Diagrama de transiciones de estado (implementado en una herramienta como <https://app.diagrams.net/>)



2. Caja Negra

 

3. Tabla de transiciones de estado sin codificar

Actual	Clock	Boton	Siguiente
S0	0	X	S0
S0	1	0	S7
S0	1	1	S1
S1	0	X	S1
S1	1	0	S0
S1	1	1	S2
S2	0	X	S2
S2	1	0	S1
S2	1	1	S3
S3	0	X	S3

S3	1	0	S2
S3	1	1	S4
S4	0	X	S4
S4	1	0	S3
S4	1	1	S5
S5	0	X	S5
S5	1	0	S4
S5	1	1	S6
S6	0	X	S6
S6	1	0	S5
S6	1	1	S7
S7	0	X	S7
S7	1	0	S6
S7	1	1	S0

#### 4. Tabla de transiciones de estado codificada

B	S2	S1	S0	S0'	S1'	S2'
0	0	0	0	X	X	1
0	0	1	0	1	1	X
0	0	1	1	1	X	X
0	1	0	0	1	X	1
0	1	0	1	1	X	1
0	1	1	0	X	1	X
0	1	1	1	X	1	1
1	0	0	0	1	X	X
1	0	0	1	1	1	X
1	0	1	0	X	1	1
1	0	1	1	X	1	X
1	1	0	1	X	X	1
1	1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	X	1

#### 5. Screenshots de **Logic Friday** resolviendo las tablas


B	S22	S11	S00	=>	S0	S1	S2
0	0	0	0				1
0	0	1	0		1	1	
0	0	1	1		1		
0	1	0	0		1		1
0	1	0	1		1	1	
0	1	1	0			1	
0	1	1	1			1	1
1	0	0	0		1		
1	0	0	1		1	1	
1	0	1	0			1	1
1	0	1	1			1	
1	1	0	1				1
1	1	1	0		1	1	1
1	1	1	1		1	1	

Entered:  
 $S0 = B' S22 S11' + B' S11 S22' + B S11' S22' + B S11 S22;$   
 $S1 = B S00 S22' + B' S11 S22 + S11 S00' ;$   
 $S2 = S22 S00 + S11' B' S00' + B S11 S00' ;$

#### 6. Ecuaciones booleanas

$S0 = B' S22 S11' + B' S11 S22' + B S11' S22' + B S11 S22;$   
 $S1 = B S00 S22' + B' S11 S22 + S11 S00' ;$   
 $S2 = S22 S00 + S11' B' S00' + B S11 S00' ;$
 
#### 7. Implementación completa en CircuitVerse.



## Ejercicio 04

Lea la sección 4.5.4 (toda la sección) de su libro (página 205) y explique en sus propias palabras qué es **nonblocking assignment**, cuál es la diferencia entre **non-blocking** y **blocking** assignment y en qué situaciones debe utilizarse cada uno. Incluya ejemplos (no es necesario hacer un testbench).

Ya que intente leer el libro y no entendí nada :’c investigue en internet y según <https://www.nandland.com/articles/blocking-nonblocking-verilog.html#:~:text=In%20Verilog%2C%20if%20you%20want,in%20the%20same%20always%20block>. Por lo que entendí nonblocking assignment nos sirve para poder crear códigos que se basen en un funcionamiento secuencial.

De esta manera nuestra diferencia es que usar nonblocking assignment no deja que una función se realice si la anterior no ha terminado de ejecutarse mientras que blocking assignment nos permite que toda la lógica pueda ser ejecutada al mismo tiempo.

## Ejercicio 05

Implemente un Flip Flop tipo D de 4 bits con un *reset* asíncrono y un *set* síncrono en Verilog. Diseñe un *testbench* para probar su código.

## Ejercicio 06

Implemente los ejercicios 01 y 03 en Verilog. Recuerde que Verilog sólo es una descripción en código de su circuito. Diseñe un testbench para probar su máquina completa. Incluya *screenshots* de su diagrama de timing en su entrega en Canvas. Recuerde que debe subir su código a su repositorio en GitHub y agregar el link del repo en su entrega en Canvas.

<https://github.com/dar17320/LabsDigital/tree/Final>

