

Tabla 1

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

C \ AB	00	01	10	11
0	1	1	1	0
1	0	0	1	1

$$Y = A'C' + AC + B'C'$$

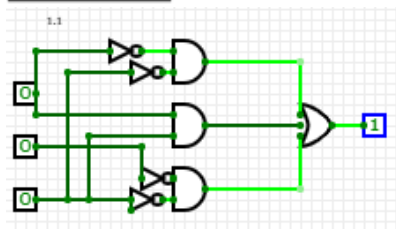


Tabla 2

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	X
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	X
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

C \ AB	00	01	10	11
0	1	0	X	0
1	X	0	1	0

$$Y = B'$$

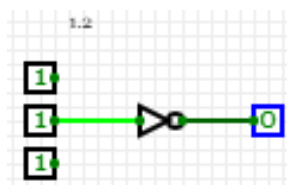


Tabla 3

A	B	C	D	Y
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

CD\AB	00	01	10	11
00	1	0	1	0
01	0	1	0	0
10	1	0	1	0
11	0	1	0	1

$$Y = A'B'C'D' + A'B'CD + A'BC'D + A'BCD' + AB'C'D + AB'CD' + ABC'D' + ABCD$$


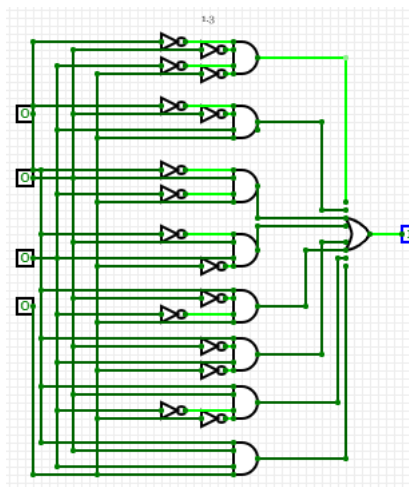


Tabla 4

A	B	C	D	Y
0	0	0	0	X
0	0	0	1	X
0	0	1	0	X
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	X
0	1	1	0	0
0	1	1	1	X
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	X
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	X
1	1	1	1	1

CD\AB	00	01	10	11
00	X	0	1	1
01	X	X	0	1
10	X	0	X	X
11	0	X	1	1

$$Y = AD' + AC + BD$$

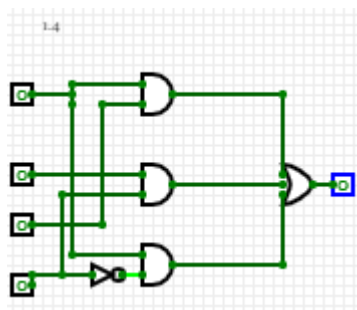


Parte 2

$$1. Y = A \cdot B \cdot C \cdot D' + A \cdot (B \cdot C \cdot D)' + (A + B + C + D)'$$

$$Y = AB' + BC' + B'C + D'$$

A	B	C	D	Y
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

CD\AB	00	01	10	11
00	1	1	1	1
01	0	1	1	1
10	1	1	1	1
11	1	0	1	0

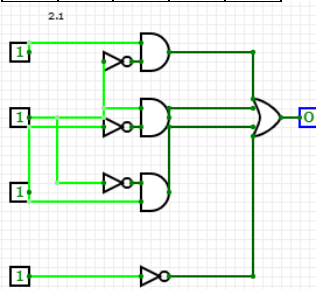


$$2. Y = A' \cdot B \cdot C + (B \cdot C)' + B \cdot C$$

$$Y = B' + C$$

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

C\AB	00	01	10	11
0	1	0	1	0
1	1	1	1	1

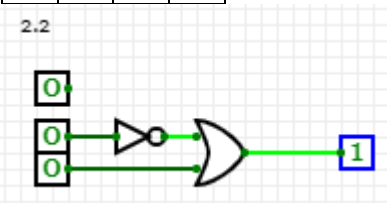


3. $Y = (A + B + C)' \cdot D + A \cdot D + B$
 $Y = AD + B + C'D$

A	B	C	D	Y
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

CD\AB	00	01	10	11
00	0	1	0	1
01	1	1	1	1
10	0	1	0	1
11	0	1	1	1

2.3

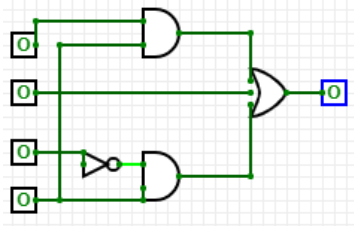


4. $Y = B \cdot C + A' \cdot B' \cdot C' + B \cdot C'$
 $Y = B + A'C'$

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

C\AB	00	01	10	11
0	1	1	0	1
1	0	1	0	1

2.4

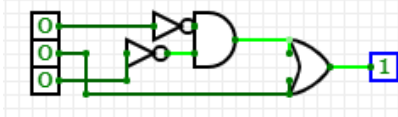

CODIGO GATES

```
GATES: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
module GATES1(input wire A, B, C, output wire Y);

// ECUACIÓN A IMPLEMENTAR:  $A'C' + AC + B'C'$  1.1

    assign Y=(~A & ~C) | (A & C) | (~B & ~C);

endmodule

module GATES2(input wire A, B, C,D, output wire Y);

// ECUACIÓN A IMPLEMENTAR:  $A'B'C'D' + A'B'CD + A'BC'D + A'BCD' + AB'C'D + AB'CD' + ABC'D' + ABCD$ 

    assign Y=(~A & ~B & ~C & ~D) | (~A & ~B & C & D) | (~A & B & ~C & D) | (~A & B & C & D) | (A & ~B & ~C & ~D) | (A & ~B & C & D) | (A & B & ~C & D) | (A & B & C & D);

endmodule

module GATES3(input wire A, B, C, D, output wire Y);

// ECUACIÓN A IMPLEMENTAR:  $AD' + AC + BD$  1.4

    assign Y=(~A & ~C) | (A & C) | (~B & ~C);

endmodule

module GATES4(input wire A, B, C, D, output wire Y);

// ECUACIÓN A IMPLEMENTAR:  $AB' + BC' + B'C + D'$  2.1

    assign Y=(A & ~B) | (B & ~C) | (~B & C) | (~D);

endmodule
```

Lm 9, Col 15 100% Windows (CRLF) UTF-8

```
GATES_tb: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
module testbench();

    reg P1, P2, P3, P4;
    wire Y1, Y2, Y3, Y4;

    GATES1 G1(P1, P2, P3, Y1);
    GATES2 G2(P1, P2, P3, P4, Y2);
    GATES3 G3(P1, P2, P3, P4, Y3);
    GATES4 G4(P1, P2, P3, P4, Y4);

    initial begin
        $display("A B C | Y");
        $display("-----");
        $monitor("%b %b %b | %b", P1, P2, P3, Y1);
        P1 = 0; P2 = 0; P3 = 0;
        #1 P3 = 1;
        #1 P2 = 1; P3 = 0;
        #1 P3 = 1;
        #1 P1 = 1; P2 = 0; P3 = 0;
        #1 P3 = 1;
        #1 P2 = 1; P3 = 0;
        #1 P3 = 1;
        // #1 $finish;
    end

    initial begin
        #8
        $display("\n\n");
        $display("A B C D | Y");
        $display("-----");
        $monitor("%b %b %b %b | %b", P1, P2, P3, P4, Y2);
        P1 = 0; P2 = 0; P3 = 0; P4 = 0;
        #1 P4 = 1;
        #1 P3 = 1; P4 = 0;
        #1 P4 = 1;
        #1 P3 = 1; P4 = 0; P3 = 0;
    end
endmodule
```

Lm 101, Col 13 100% Windows (CRLF) UTF-8

COGICO COMPUERTAS LOGICAS


```
LOGICOS: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
module LOGICOS1(input wire A, B, C, output wire Y);

// ECUACIÓN A IMPLEMENTAR:  $B'$  1.2

    not W2(Y,B);

endmodule

module LOGICOS2(input wire A, B, C,D, output wire Y);

// ECUACIÓN A IMPLEMENTAR:  $B'+C$  2.2

    not W2(NB,B);

    or O1(Y,NB,C);

endmodule

module LOGICOS3(input wire A, B, C, output wire Y);

// ECUACIÓN A IMPLEMENTAR:  $AD+B+C'D$  2.3

    not W3(NC,C);

    and A1(S1,A,D);
    and A2(S2,NC,D);
    or O1(Y,S1,B,S2);

endmodule

module LOGICOS4(input wire A, B, C, output wire Y);

// ECUACIÓN A IMPLEMENTAR:  $B+A'C'$ 

    not W1(NA,A);
    not W2(NC,C);
    and A1(S1,NA,NC);
    or O1(Y,S1,B);

endmodule
```

Lm 26, Col 19 100% Windows (CRLF) UTF-8

```
LOGICOS: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
endmodule

module LOGICOS2(input wire A, B, C,D, output wire Y);
// ECUACIÓN A IMPLEMENTAR:  $B'+C$  2.2
    not W2(NB,B);
    or O1(Y,NB,C);
endmodule

module LOGICOS3(input wire A, B, C, output wire Y);
// ECUACIÓN A IMPLEMENTAR:  $AD+B+C'D$  2.3
    not W3(NC,C);
    and A1(S1,A,D);
    and A2(S2,NC,D);
    or O1(Y,S1,B,S2);
endmodule

module LOGICOS4(input wire A, B, C, output wire Y);
// ECUACIÓN A IMPLEMENTAR:  $B+A'C'$ 
    not W1(NA,A);
    not W3(NC,C);
    and A1(S1,NA,NC);
    or O1(Y,S1,B);
endmodule
Lm 26, Col 19 100% Windows (CRLF) UTF-8
```

```
LOGICOS_tb: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
module testbench();

    reg P1, P2, P3, P4;
    wire Y1, Y2, Y3, Y4;

    LOGICOS1 L1(P1, P2, P3, Y1);
    LOGICOS2 L2(P1, P2, P3, P4, Y2);
    LOGICOS3 L3(P1, P2, P3, Y3);
    LOGICOS4 L4(P1, P2, P3, Y4);

    initial begin
        $display("A B C | Y");
        $display("-----");
        $monitor("%b %b %b | %b", P1, P2, P3, Y1);
        P1 = 0; P2 = 0; P3 = 0;
        #1 P3 = 1;
        #1 P2 = 1; P3 = 0;
        #1 P3 = 1;
        #1 P1 = 1; P2 = 0; P3 = 0;
        #1 P3 = 1;
        #1 P2 = 1; P3 = 0;
        #1 P3 = 1;
    end

    initial begin
        #8
        $display("\n\n");
        $display("A B C D | Y");
        $display("-----");
        $monitor("%b %b %b %b | %b", P1, P2, P3, P4, Y2);
        P1 = 0; P2 = 0; P3 = 0; P4 = 0;
        #1 P4 = 1;
        #1 P3 = 1; P4 = 0;
        #1 P4 = 1;
        #1 P2 = 1; P3 = 0; P4 = 0;
    end
endmodule
```

Lm 78, Col 9 100% Windows (CRLF) UTF-8

```
LOGICOS_tb: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
$monitor("%b %b %b | %b", P1, P2, P3, Y3);
P1 = 0; P2 = 0; P3 = 0;
#1 P3 = 1;
#1 P2 = 1; P3 = 0;
#1 P3 = 1;
#1 P1 = 1; P2 = 0; P3 = 0;
#1 P3 = 1;
#1 P2 = 1; P3 = 0;
#1 P3 = 1;
end
initial begin
#33
$display("\n\n");
$display("A B C | Y");
$display("-----");
$monitor("%b %b %b | %b", P1, P2, P3, Y4);
P1 = 0; P2 = 0; P3 = 0;
#1 P3 = 1;
#1 P2 = 1; P3 = 0;
#1 P3 = 1;
#1 P1 = 1; P2 = 0; P3 = 0;
#1 P3 = 1;
#1 P2 = 1; P3 = 0;
#1 P3 = 1;
#1 $finish;
end

initial begin
$dumppfile("LOGICOS_tb.vcd");
$dumppvars(0, testbench);

end
endmodule

Lm 78, Col 9 100% Windows (CRLF) UTF-8
```

REPOSITORIO ONLINE

<https://github.com/dar17320/Lab-4>